

# CISC's CPU控制器设计

中科大11系

李曦



# 内容

- **CISC's CPU**控制器设计：**A模型**
  - 多周期技术
    - 组合逻辑实现
    - 微程序控制



微程序控制Microprogrammed Control的概念和原理最早由英国剑桥大学的Maurice. V. Wilkes教授于**1951**年提出。1964，IBM System/360采用了此技术。

**Wilkes教授**：第二届图灵奖（1967）  
根据冯·诺伊曼的EDVAC机设计方案，1949年在剑桥实现第一台存储程序式计算机EDSAC



 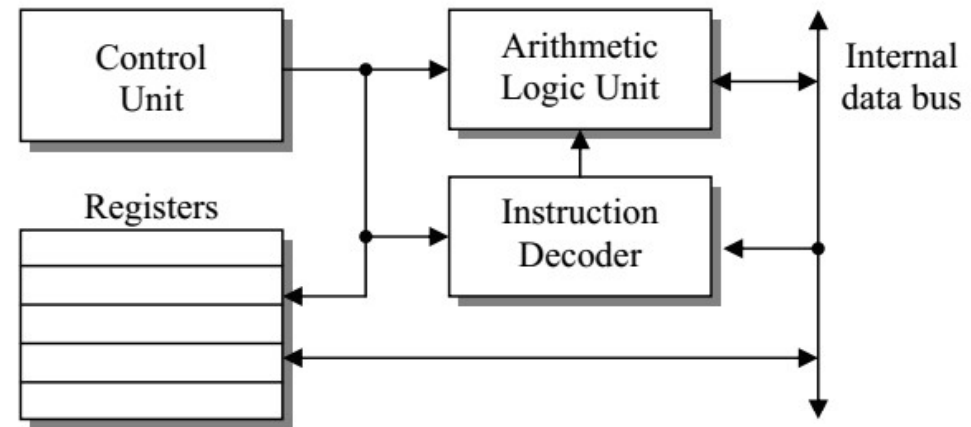
# functional requirements for a processor


- Operations (opcodes)
- Addressing modes
- Registers
- Memory module interface
- I/O module interface
- Interrupts



# Instruction Cycle State Diagram

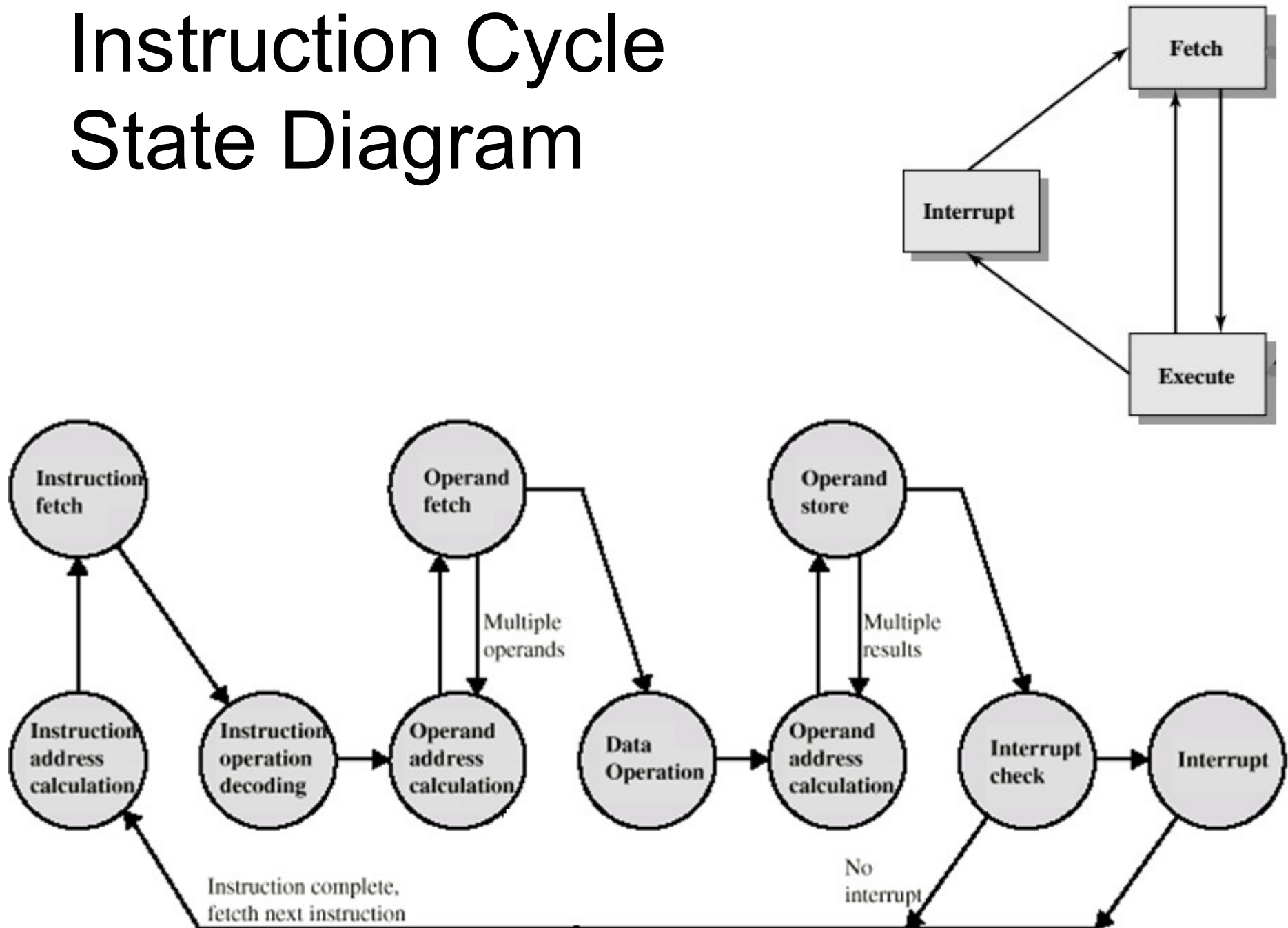


# 控制器设计

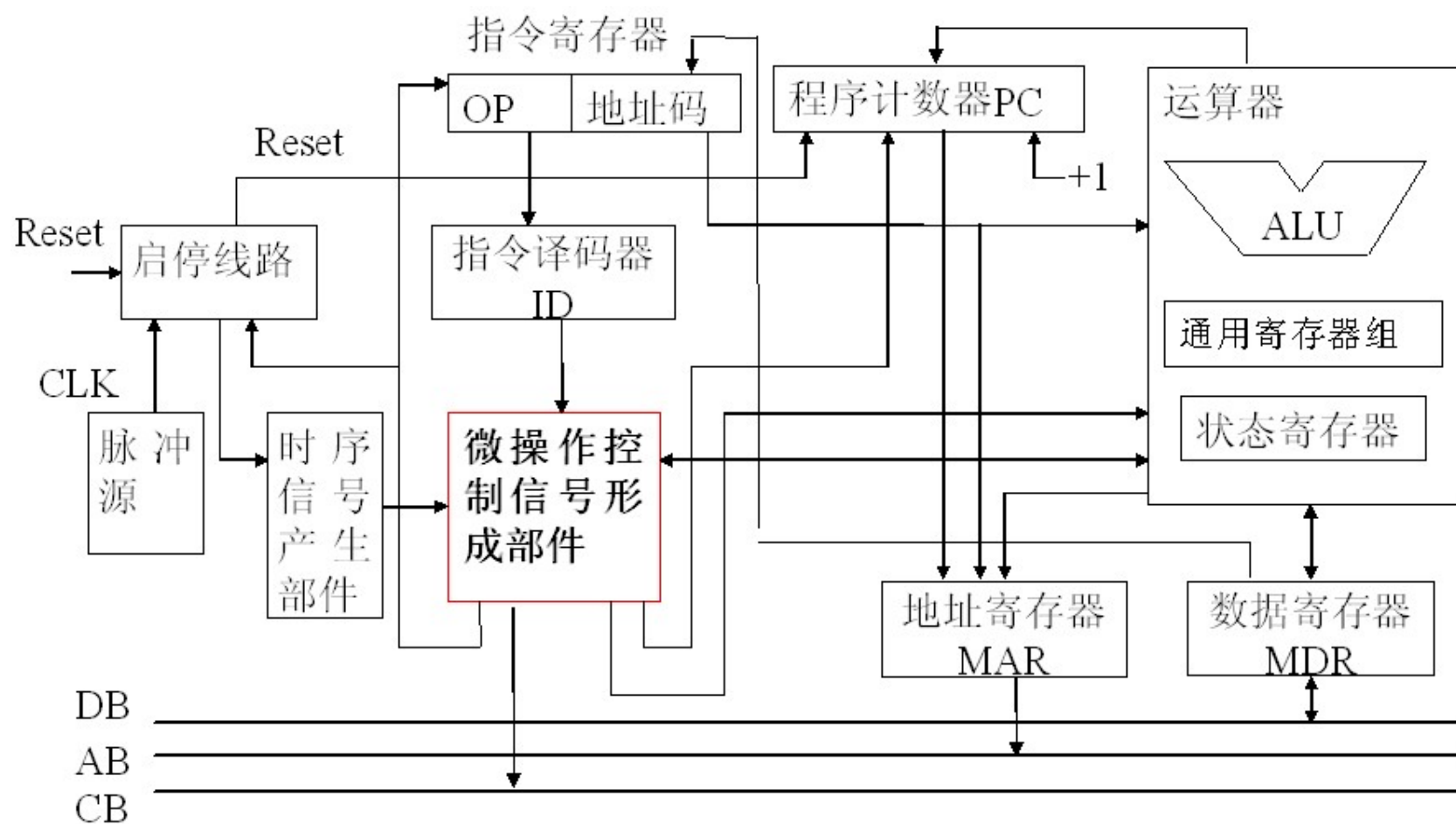


 
# 控制器设计思路

- 目标
  - 生成各个节拍所需的控制信号
- 步骤
  - 确定**ISA**
  - 确定处理器的微结构
    - 一个**ISA**可以有多种实现
  - 确定时序体系
    - 采用多级时序系统
  - 分析每条指令在各个机器周期的微操作
  - 将每条指令的各个微操作分配到各个节拍
  - 逻辑综合
    - 将所有指令在各个节拍的微操作进行综合，生成各个节拍所需的控制信号，据此产生控制逻辑


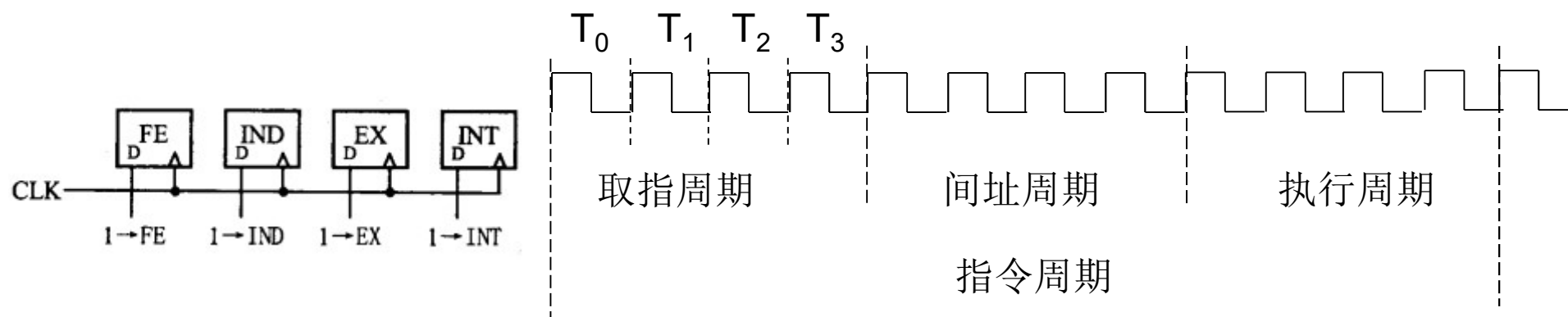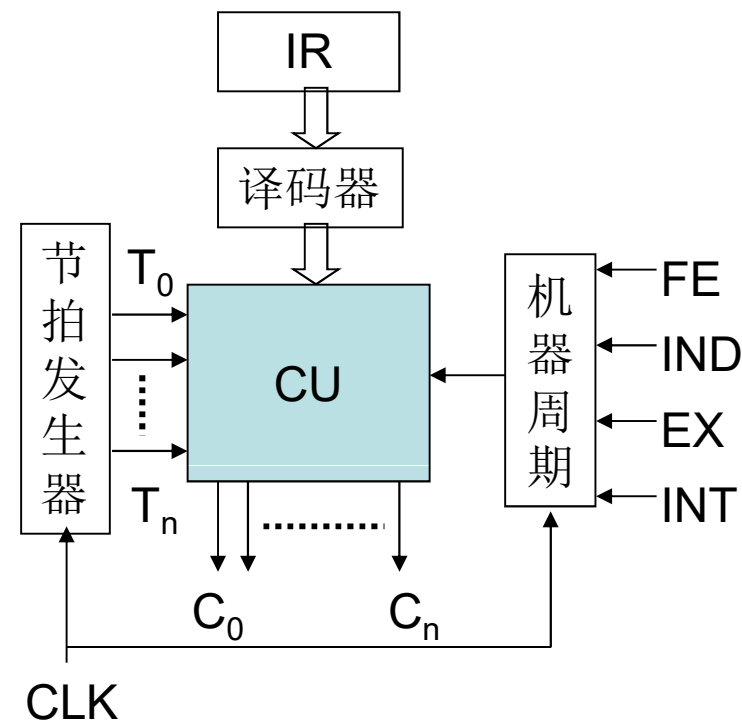
# 控制部件设计

- 任务：根据各个指令执行时在不同**节拍**的微操作要求，生成各个控制信号
- 指令译码
- 节拍发生器：在时钟控制下，使**CU**按规定的节拍发出控制信号
  - 节拍宽度：按照微操作的要求，满足信息沿数据通路从源寄存器传送到目的寄存器所需的时间
- 控制部件实现方式
  - 组合逻辑电路
  - 微程序设计



# 微操作的节拍安排原则

- 顺序性：遵守微操作的先后次序
  - 如先送地址，再发读写令
- 并行性：为了性能考虑，可以**并行**的微操作尽量安排在一个节拍内
  - 条件：**no race**
    - 针对不同对象的微操作
    - 无总线冲突
- 如果有些微操作占用的时间不长，尽量安排在一个节拍内完成
- **A**模型采用**不定长**指令周期、多机器周期、定长机器周期模式的实现模式




# 取指周期、间址周期

- 取指周期

- $T_0$ :  $PC \rightarrow MAR$ ,  $1 \rightarrow R$
- $T_1$ :  $M(MAR) \rightarrow MDR$ ,  $PC+1 \rightarrow PC$
- $T_2$ :  $MDR \rightarrow IR$ ,  $OP(IR) \rightarrow ID$

- 间址周期

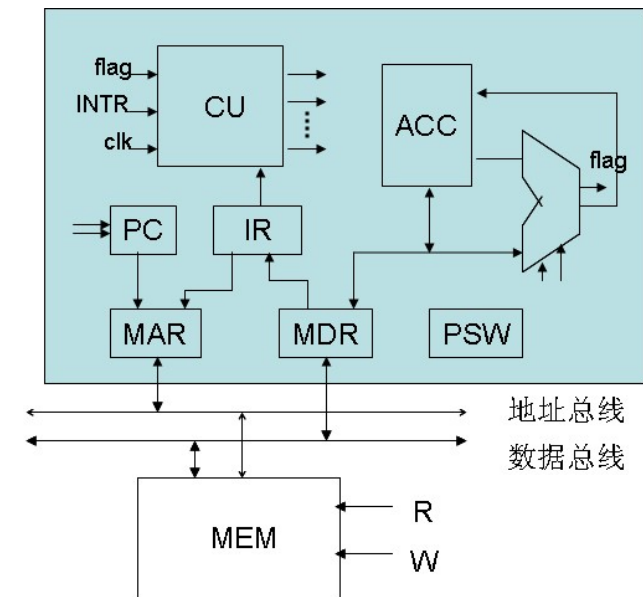- $T_0$ :  $Ad(IR) \rightarrow MAR$ ,  $1 \rightarrow R$
- $T_1$ :  $M(MAR) \rightarrow MDR$
- $T_2$ :  $MDR \rightarrow Ad(IR)$



# 执行周期-非访存指令

- **CLA: 清ACC**

- $T_0$ :

- $T_1$ :

- $T_2$ : 0→ACC

- 可以在任一节拍

- **COM: ACC取反**

- $T_2$ : /ACC→ACC

- **SHR: ACC算术右移一位, 符号位不变**


- $T_2$ : L(ACC)→R(ACC),  $ACC_0$ → $ACC_0$

- **CSL: ACC循环左移一位**

- $T_2$ : R(ACC)→L(ACC),  $ACC_0$ → $ACC_n$


- **STP: 停机, 标志触发器G置“0”**

- $T_2$ : 0→G

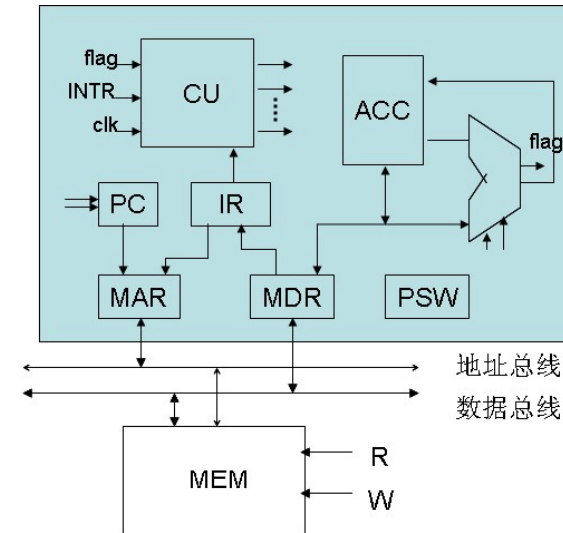
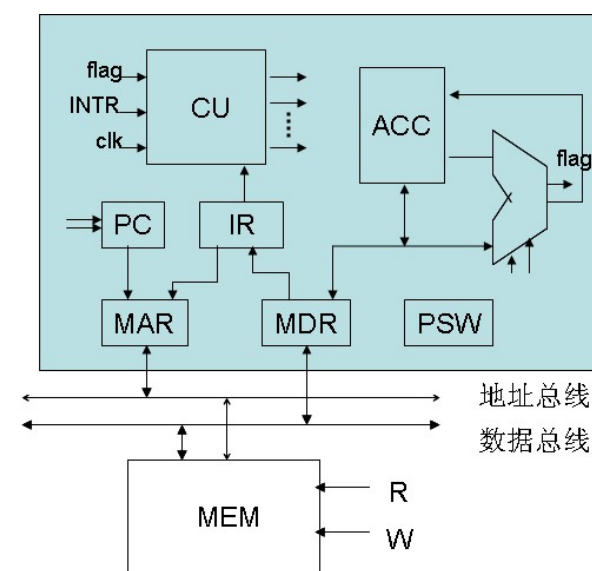
# 执行周期——访存指令

- **ADD X: ACC与地址X的内容相加，结果送ACC**
  - $T_0$ :  $Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$
  - $T_1$ :  $M(MAR) \rightarrow MDR$
  - $T_2$ :  $ACC + MDR \rightarrow ACC$ 
    - 含  $ACC \rightarrow ALU, MDR \rightarrow ALU, ALU \rightarrow ACC$  等
- **STA X: 将ACC存入X中**
  - $T_0$ :  $Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow W$
  - $T_1$ :  $ACC \rightarrow MDR$
  - $T_2$ :  $MDR \rightarrow M(MAR)$
- **LDA X: 将X中的内容读入ACC**
  - $T_0$ :  $Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$
  - $T_1$ :  $M(MAR) \rightarrow MDR$
  - $T_2$ :  $MDR \rightarrow ACC$



# 执行周期——转移指令

- **JMP X:** 无条件转移至**X**

- $T_0$ :

- $T_1$ :

- $T_2$ : **Ad(IR)  $\rightarrow$  PC**


- **BAN X:**

- 如果前一条指令的执行结果为负（即**ACC**最高位为“1”）则转移至**X**

- $T_0$ :

- $T_1$ :

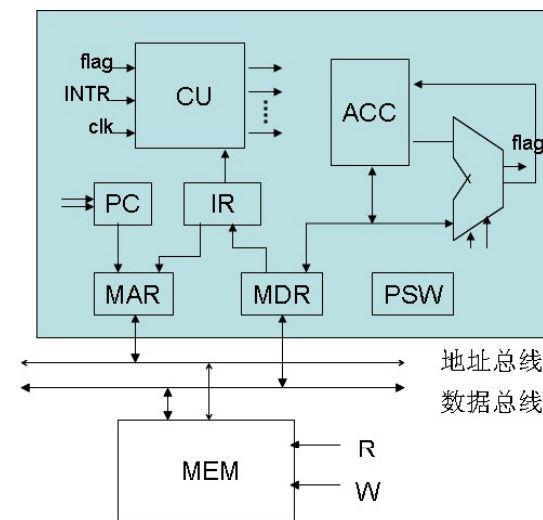- $T_2$ :  **$ACC_0 * Ad(IR) + /ACC_0 * (PC) \rightarrow PC$**



# 组合逻辑实现 **Hardwired** implementation

- 列出“微操作一节拍”总表
  - 因为每个微操作对应一个执行路径，也即表示了所需的控制信号（称为“命令”），因此该表表示的是各个节拍所需的控制信号。
- 写出生成**每个**微操作的逻辑表达式
  - 带时间约束关系
- 根据**每个**逻辑表达式生成对应的组合逻辑控制电路

# 示例

- 表10.1

- I: 指示间址否, 由译码得到
  - 注意: 支持直接寻址和间址寻址模式
- IND: 指示是否多级间址
- INT周期的考虑
- 注意: 针对的是微操作而不是控制信号

- $M(MAR) \rightarrow MDR$ 的逻辑表达式

- $M(MAR) \rightarrow MDR = FE \cdot T1 +$   
 $IND \cdot T1(ADD+STA+LDA+JMP+BAN) +$   
 $EX \cdot T1(ADD+LDA)$

- 图10.3

# 10条指令的微操作命令时间表p402


工作周期标记	节拍	状态条件	微操作命令信号	CAL	COM	SHR	CSL	STP	ADD	SAT	LDA	JMP	BAN
FE (取指)	$T_0$		PC→MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			$I \rightarrow R$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$T_1$		M(MAR)→MDR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			(PC)+1→PC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$T_2$		MDR→IR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			OP(IR)→ID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		I	$I \rightarrow IND$						1	1	1	1	1
		$\bar{I}$	$I \rightarrow EX$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IND (间址)	$T_0$		Ad(IR)→MAR						1	1	1	1	1
			$I \rightarrow R$						1	1	1	1	1
	$T_1$		M(MAR)→MDR						1	1	1	1	1
	$T_2$	$\overline{IND}$	MDR→Ad(IR)						1	1	1	1	1
			$I \rightarrow EX$						1	1	1	1	1
EX (执行)	$T_0$		Ad(IR)→MAR						1	1	1		
			$I \rightarrow R$						1		1		
			$I \rightarrow W$							1			
	$T_1$		M(MAR)→MDR						1		1		
			AC→MDR							1			
	$T_2$		(AC)+(MDR)→AC						1				
			MDR→M(MAR)							1			
			MDR→AC								1		
			$0 \rightarrow AC$	1									
			$\overline{AC} \rightarrow AC$		1								
			R(AC)→L(AC), $AC_0$ 不变			1							
			$p^{-1}(AC)$				1						
			Ad(IR)→PC									1	
		$A_0$	Ad(IR)→PC										1
			$0 \rightarrow G$					1					

# M(MAR)->MDR的逻辑表达式和逻辑图



$M(MAR) \rightarrow MDR$

$= FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1(ADD + LDA)$

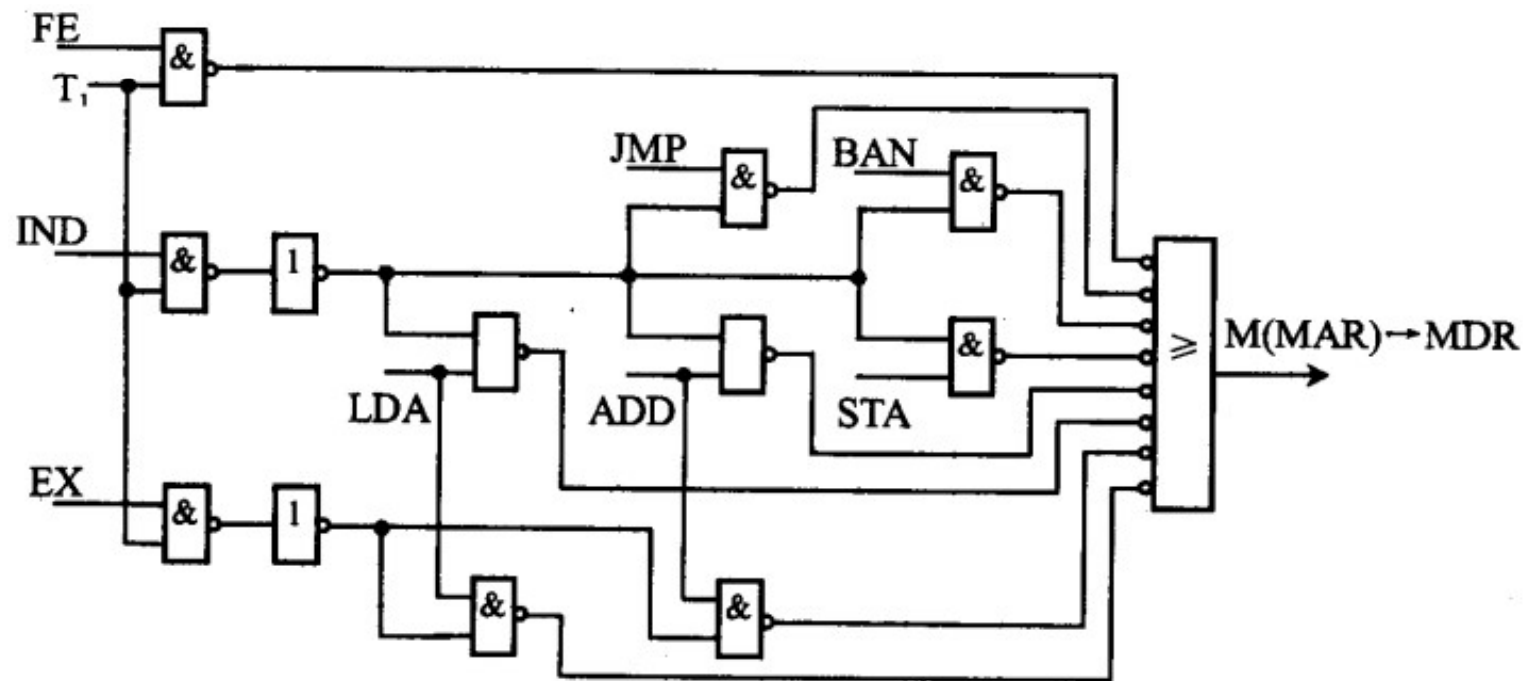$= T_1 \{ FE + IND(ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX(ADD + LDA) \}$






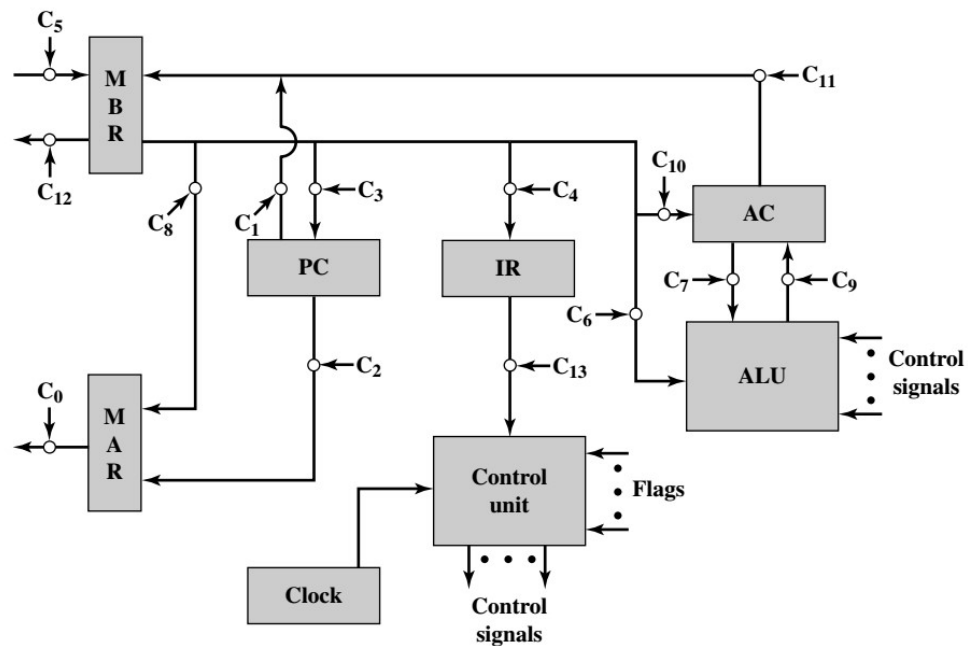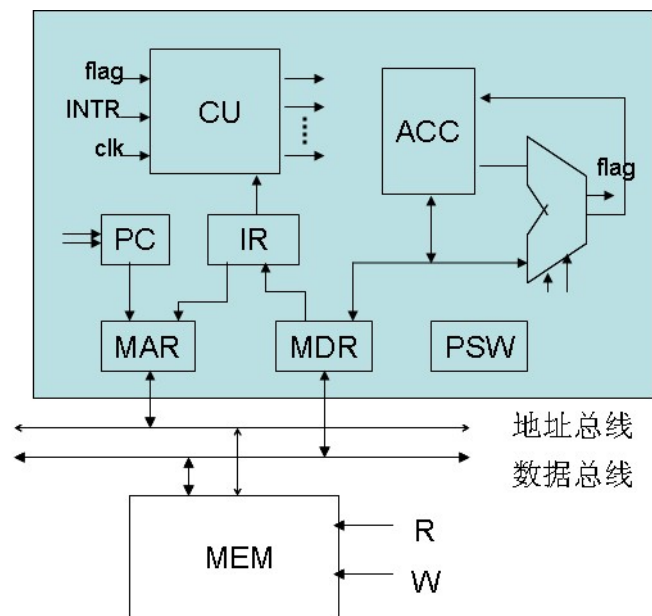

Micro-operations		Active Control Signals
Fetch:	$t_1: \text{MAR} \leftarrow (\text{PC})$	$C_2$
	$t_2: \text{MBR} \leftarrow \text{Memory}$	$C_5, C_R$
	$\text{PC} \leftarrow (\text{PC}) + 1$	
	$t_3: \text{IR} \leftarrow (\text{MBR})$	$C_4$
Indirect:	$t_1: \text{MAR} \leftarrow (\text{IR}(\text{Address}))$	$C_8$
	$t_2: \text{MBR} \leftarrow \text{Memory}$	$C_5, C_R$
	$t_3: \text{IR}(\text{Address}) \leftarrow (\text{MBR}(\text{Address}))$	$C_4$
Interrupt:	$t_1: \text{MBR} \leftarrow (\text{PC})$	$C_1$
	$t_2: \text{MAR} \leftarrow \text{Save-address}$	
	$\text{PC} \leftarrow \text{Routine-address}$	
	$t_3: \text{Memory} \leftarrow (\text{MBR})$	$C_{12}, C_W$

# *instruction cycle code (ICC)*

- Flowchart for Instruction Cycle

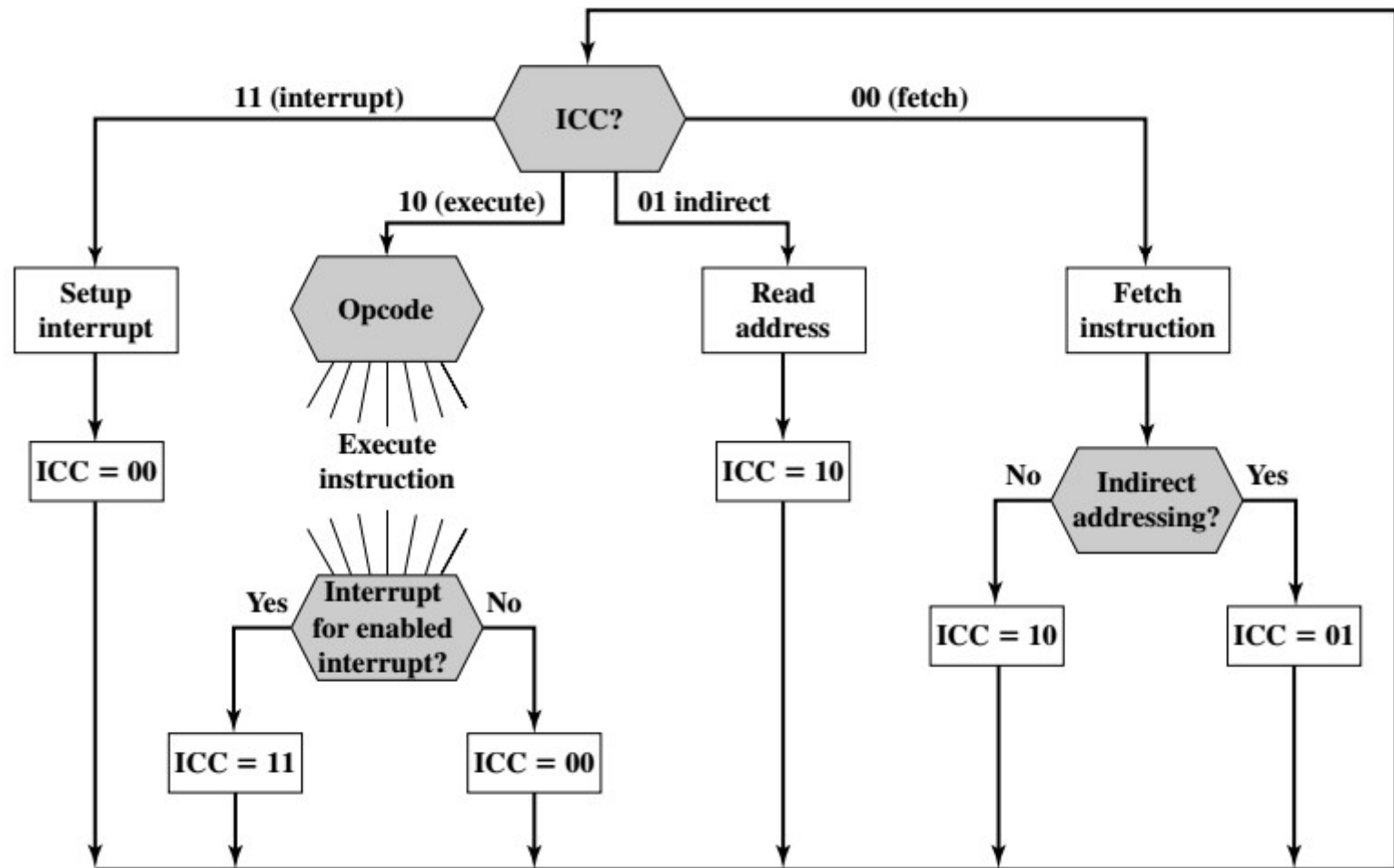

CPU周期ICC:






00: Fetch

01: Indirect

10: Execute

11: Interrupt

# 正确的时间，正确的控制

  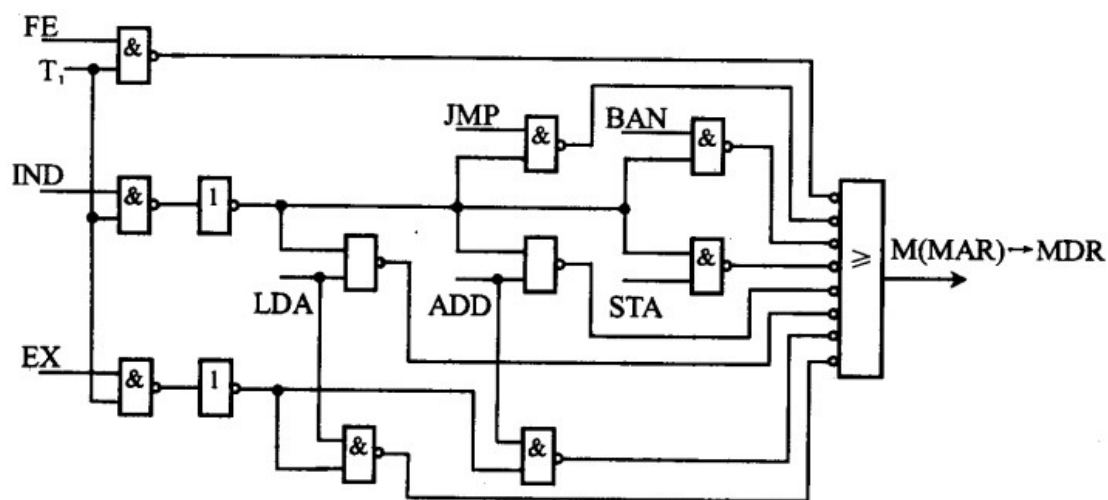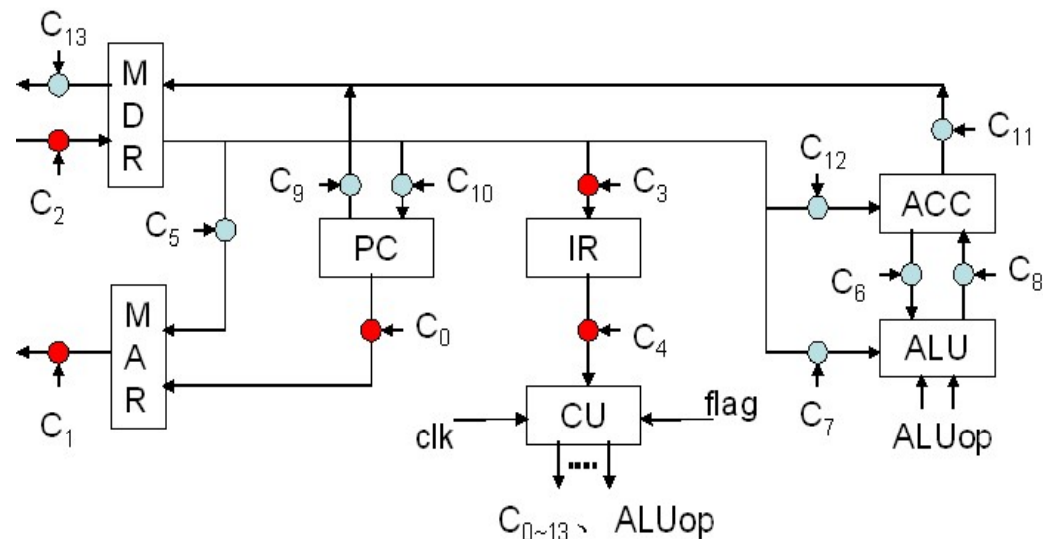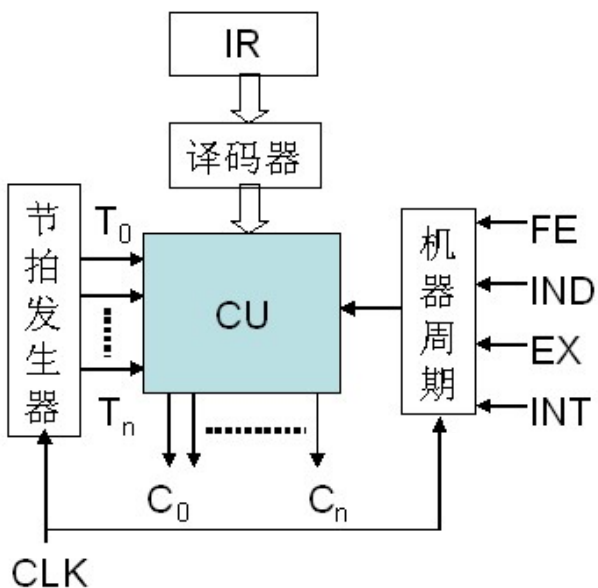


# 组合逻辑实现说明

- 思路清晰，电路规模大
- 书中给出的只是设计思路，并不是真正的实现。
  - 因为实现的是微操作，而不是微操作完成所需的控制（称“微操作命令”或“微指令”——见微程序设计），而**CU**输出的应该是控制。
  - 如**M(MAR)→MDR**所需的控制为**C<sub>1</sub>**、**C<sub>2</sub>**、


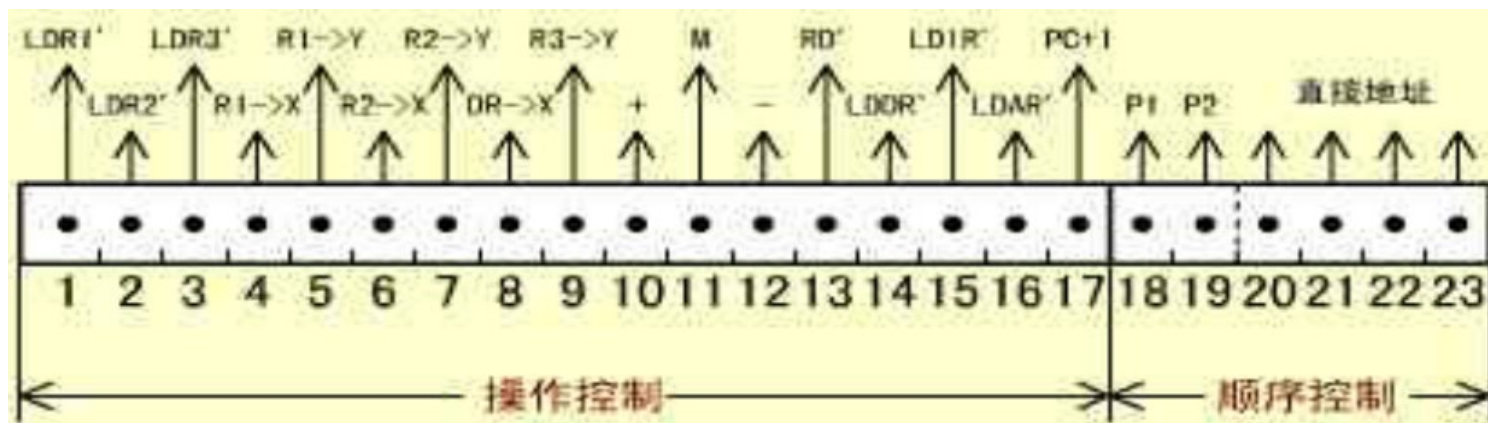
# Motivation: 微指令、微命令

- 取指周期
  - $T_0$ :  $PC \rightarrow MAR$ ,  $1 \rightarrow R$
  - $T_1$ :  $M(MAR) \rightarrow MDR$ ,  $PC+1 \rightarrow PC$
  - $T_2$ :  $MDR \rightarrow IR$ ,  $OP(IR) \rightarrow ID$
- 间址周期
  - $T_0$ :  $Ad(IR) \rightarrow MAR$ ,  $1 \rightarrow R$
  - $T_1$ :  $M(MAR) \rightarrow MDR$
  - $T_2$ :  $MDR \rightarrow Ad(IR)$



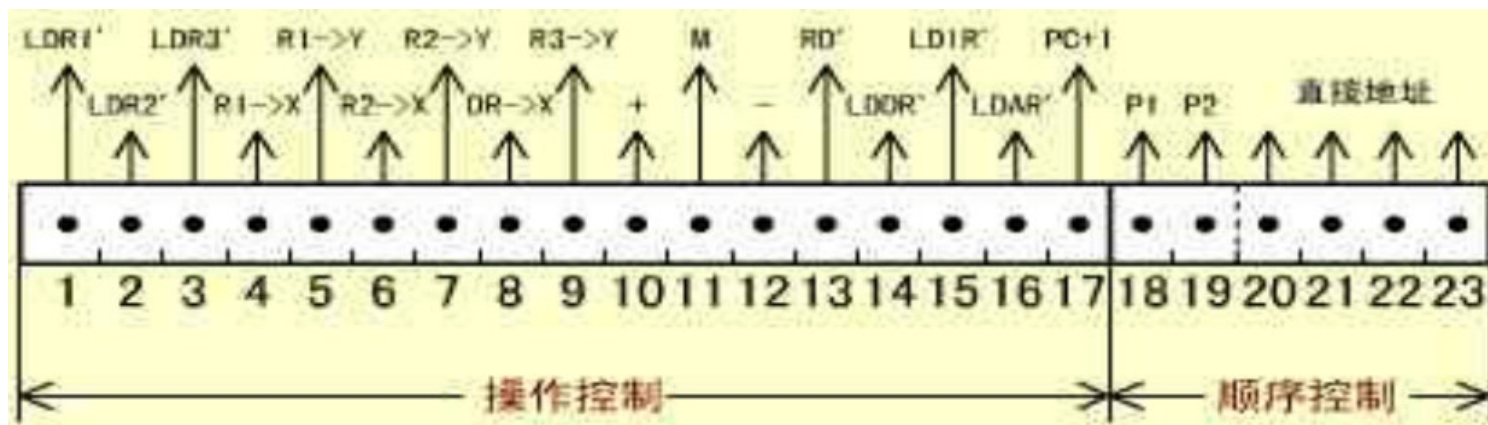 
# 微程序

- 用一个微程序实现一条机器指令
  - 微程序由多条微指令组成
    - 与节拍对应
  - 一条微指令对应一个或多个微操作命令，称“微命令”，即实现微操作的控制信号。
    - 微指令的编码方式
  - 微程序存储在“控存”中
- 微指令的格式



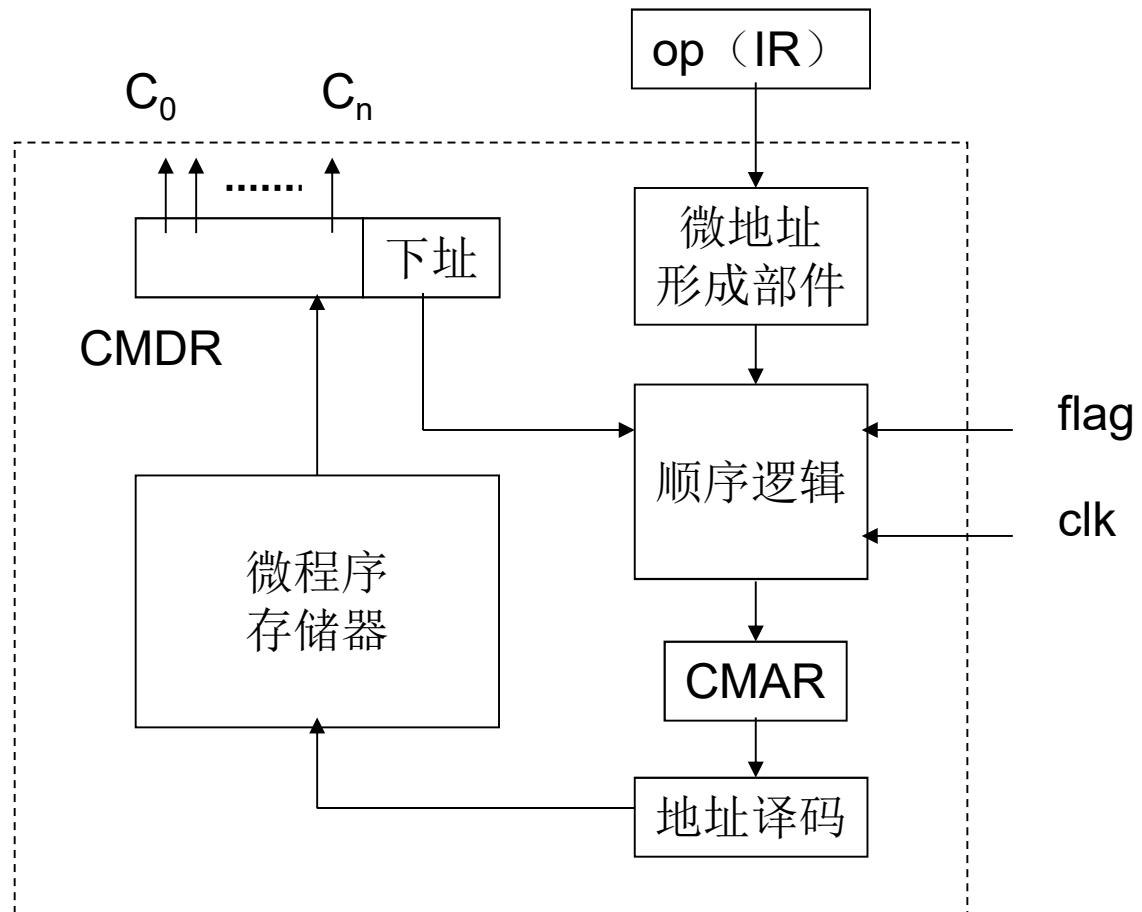
# 微程序控制部件的结构

- 微地址形成部件
  - 形成微程序的首址
- 顺序逻辑
  - 形成下一条微指令的地址（计数器）
- 微程序存储器（控存）
  - 存储微程序


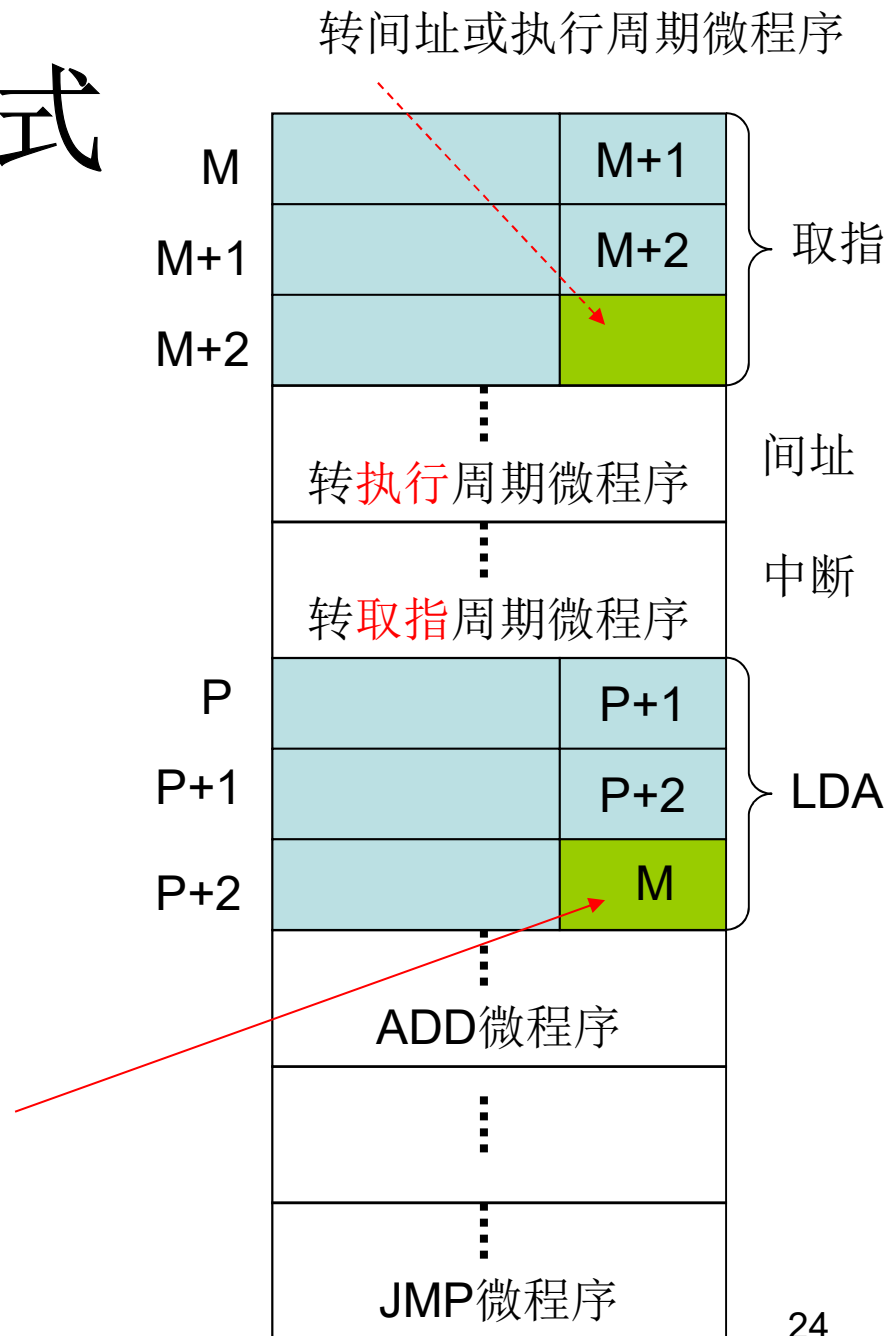
# 微程序的存储形式

- “取指”、“间址”、“中断”微程序等三个微程序所有指令共用，“执行”各个指令不同
  - 微程序个数为  $3 + X$






# 微指令的格式

- 水平微指令
  - 直接编码方式、字段直接编码方式、字段间接译码方式都是水平微指令
  - 并行性好
- 垂直微指令
  - 类似于“指令”，含操作码和操作数、操作方式等。
  - 优点：缩短指令字长
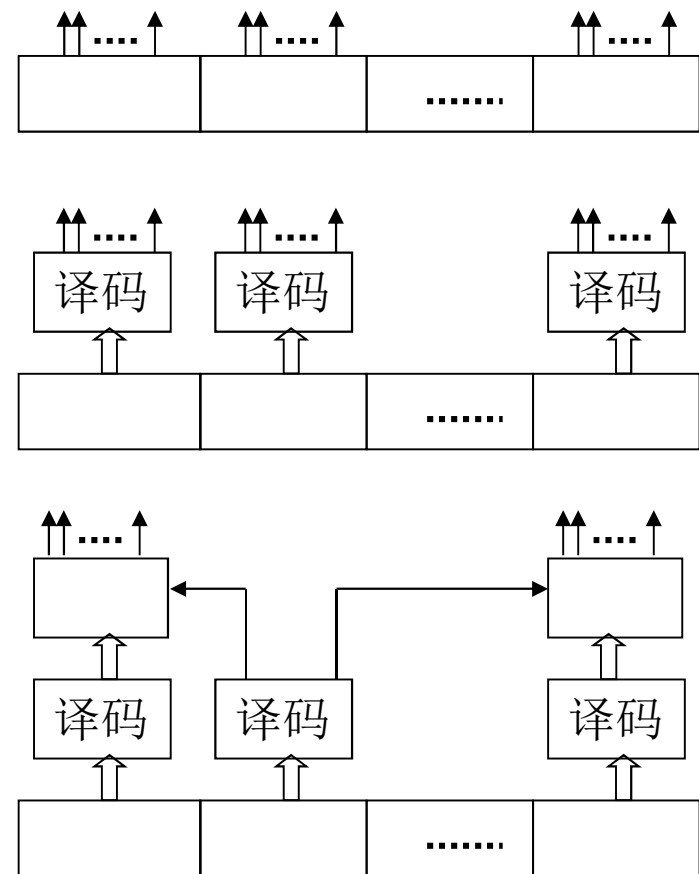
# 水平微指令的编码方式

- 指微命令的表示方式
  - 直接编码方式
    - 每个微命令一位
    - 直观，但微指令字长太长（几百位），控存容量太大
  - 字段直接编码方式
    - 将命令域划分成多个可以并发的字段，通过译码生成微命令
      - 采用较少的位表示较多的微命令
  - 字段间接编码方式
    - 命令域中的某些字段专用于其他字段的控制



# 垂直型微指令示例

微操作码	地址码		其他		微指令类别及功能
0 1 2	3~7	8~12	13	15	
0 0 0	源寄存器	目的寄存器	其他控制		传送型微指令
0 0 1	ALU 左输入	ALU 右输入	ALU		运算控制型微指令。按 ALU 字段所规定的功能执行，其结果送暂存器
0 1 0	寄存器	移位次数	移位方式		移位控制型微指令。按移位方式对寄存器中的数据移位
0 1 1	寄存器	存储器	读写	其他	访存微指令。完成存储器和寄存器之间的传送
1 0 0	D			S	无条件转移微指令。D 为微指令的目的地址
1 0 1	D		测试条件		条件转移微指令。最低 4 位为测试条件
1 1 0 1 1 1					可定义 I/O 或其他操作。第 3~15 位可根据需要定义各种微命令。

# 微指令序列地址的形成

- 直接由下址字段给出后续微指令的地址
- 根据机器指令的操作码形成
  - 微地址形成部件根据操作码形成微程序入口首址
- 增量计数
  - 对一个微程序中的连续微指令 **CMAR+1→CMAR**
- 分支转移
  - 根据条件转向不同地址
- 硬件逻辑形成微程序的入口地址
  - 中断、间址

# 微程序设计方法


- 静态微程序设计
  - 每条机器指令的微程序是预先设计好的。
- 动态微程序设计
  - 可以通过改变微指令和微程序而改变机器的指令系统——“可重构（**reconfigurable**）体系”
- 毫微程序设计
  - 进一步细化，提高并行性
  - **2级**：第一级为垂直微指令，第二级为水平微指令

# 微程序控制方法

- 微指令的执行分两个阶段：取指，执行
- 串行微程序控制
  - 取指，执行
- 并行微程序控制
  - **2级流水**
  - “结果相关”问题：延迟一个周期



(a) 串行操作

 

(b) 并行操作

# 微程序设计示例

- 微程序设计步骤
  - 微操作节拍分配
  - 确定微指令格式与编码
  - 编写每条微指令
- 示例：
  - **10**条指令
  - 本例只考虑取指周期和执行周期，不考虑间址和中断

# 微程序节拍分配—取指阶段

- 取指周期
  - $T_0$ :  $PC \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$
  - $T_1$ :  $Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$ ; /\*下址\*/
  - $T_2$ :  $M(MAR) \rightarrow MDR, PC+1 \rightarrow PC$
  - $T_3$ :  $Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$ ; /\*下址\*/
  - $T_4$ :  $MDR \rightarrow IR, OP(IR) \rightarrow ID$
  - $T_5$ :  $OP(IR) \rightarrow CMAR$ ; /\*“执行” 微程序首址\*/
- 执行一条微指令需要两个时钟周期
- 下址形成方式：直接由下址字段给出



# 微程序节拍分配—执行阶段

- 访存指令 **ADD**

- $T_0$ :  $Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$
- $T_1$ :  $Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$ ; /\*下址\*/
- $T_2$ :  $M(MAR) \rightarrow MDR$
- $T_3$ :  $Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$ ; /\*下址\*/
- $T_4$ :  $ACC + MDR \rightarrow ACC$
- $T_5$ :  $Ad(CMDR) \rightarrow CMAR$ ; /\*“取指” 微程序首址\*/

# 微指令格式确定

- 本例共**20**个微操作
  - 见表
- “取指” + “执行” 微程序长度为**38**条微指令
- 任务：确定编码方式，下址形成方式，微指令字长
  - 编码方式：采用直接编码方式
    - **20**位控制字段，**6**位下址字段（可以**64**条微指令）
  - 下址形成方式：指令操作码 + 下址字段
  - 指令字长 **20 + 6 = 26**位

# 编写微指令码点

- 下表列出了对应10条机器指令的微指令码点。表中空格中“0”缺省为空。

微程序 名称	微指令 地址 (八进制)	微指令(二进制代码)																													
		操作控制字段																													
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
取指	00	1	1																												1
	01			1	1																									1	
	02					1																					x	x	x	x	x
CLA	03						1																								
COM	04							1																							
SMR	05								1																						
CSL	06									1																					
STP	07										1																				
ADD	10		1									1																1			1
	11			1																								1		1	
	12												1																		
STA	13										1		1															1	1		
	14														1													1	1		1
	15																1														
LDA	16		1									1																1	1	1	1
	17			1																							1				
	20																	1													
JMP	21																	1													
BAN	22																		1												

# 本例的优化

- 本例共**20**个微操作，其中含一个“下址生成微操作”和一个“执行微程序首址生成微操作”
- “取指” + “执行”微程序长度为**38**条微指令（或周期），其中有**19**条微指令（或周期）是为了得到下址
- 如果直接将**Ad(CMDR)**送到控存地址线，并使用**MUX**控制下址的来源，则可省略**2**条微操作  
“**Ad(CMDR)->CMAR**”和“**OP(IR)->CMAR**”  
– 也即节省了**19**个时钟周期

# 小结

- **CU设计步骤：正确时间产生正确控制**
  - 组合逻辑实现
  - 微程序控制（简化硬件设计复杂度）
    - 基本概念：微指令、微程序，下址，控存，水平微指令、垂直微指令
- 作业： **10.2、10.3、10.9**

Thank You